







# ? R-C-Schaltungen zur Frequenzgangveränderung - EQ


Frage: Wie muss die jeweilige passive R-C-Schaltung aussehen, damit sich folgende Frequenzgänge ergeben?

UdK Berlin  
Sengpiel  
06.93  
F + A

## Spannungs-Frequenzgang

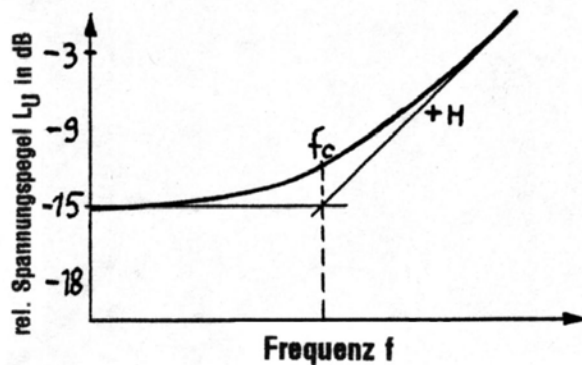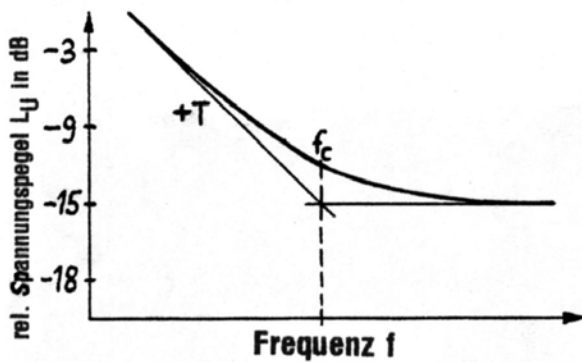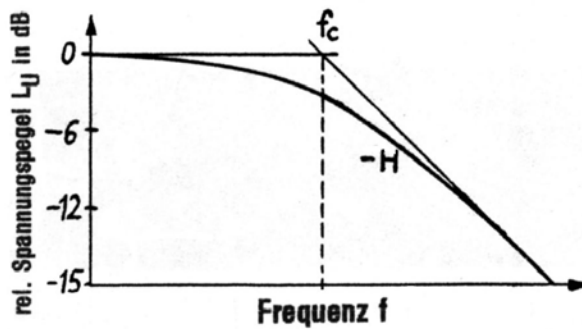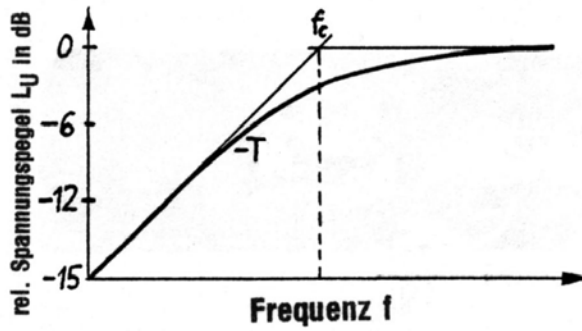

## Ohmscher Spannungsteiler

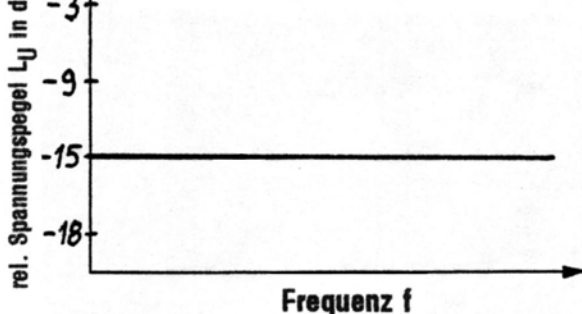

## Elektrische Schaltung

